Laboratorio 8 Display 7 Segmentos y Multiplexación

Materiales

- Arduino Uno
- Displays de 7 segmentos
- 7 resistencias de 220 homs y 2 de k
- 2 transistores de 2N2222
- Protoboard
- Cables

Circuito digital

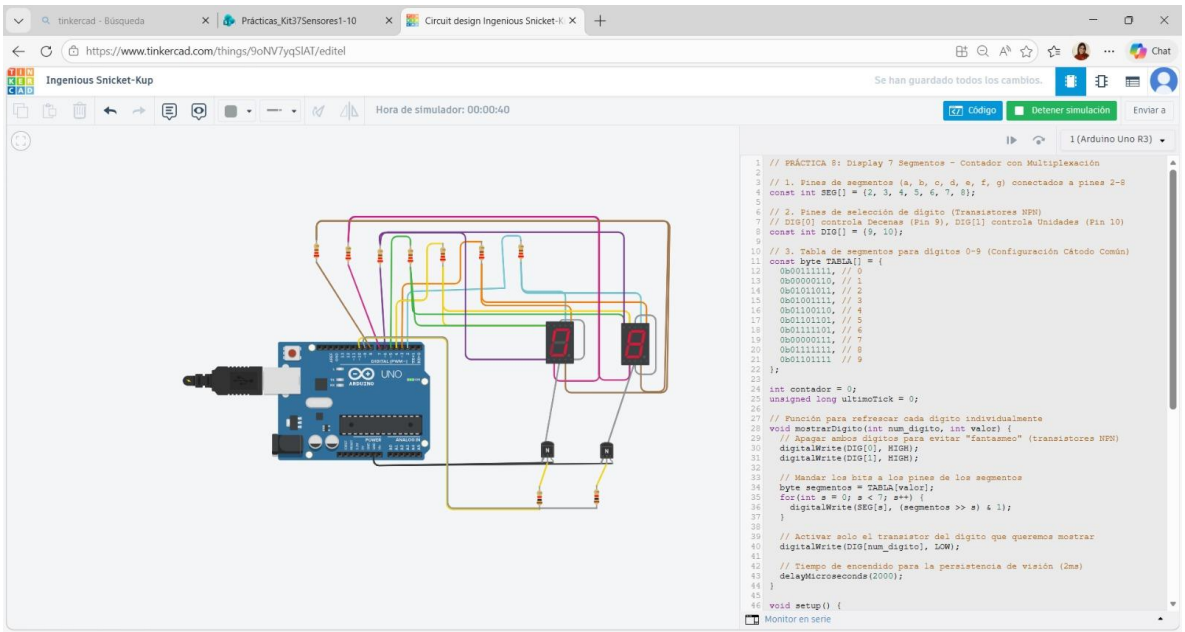
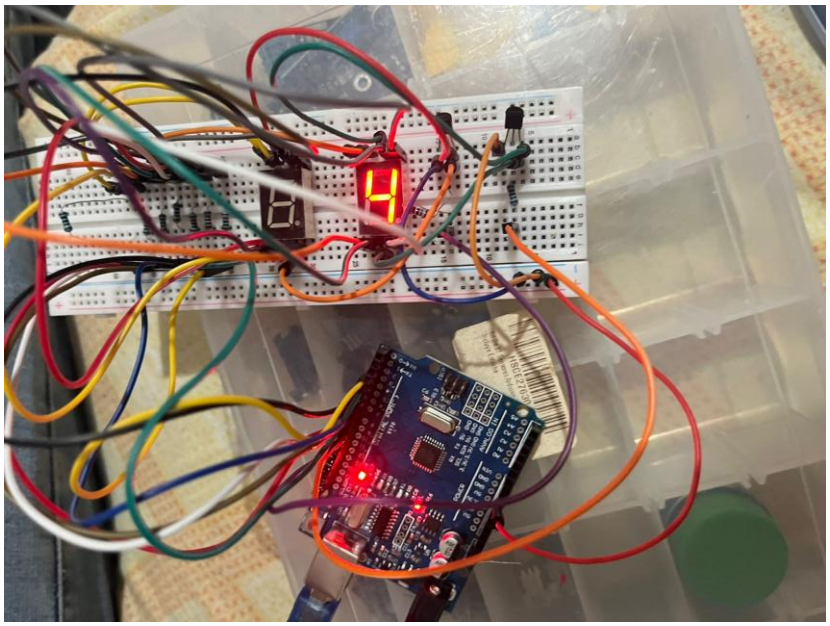
Circuito armado